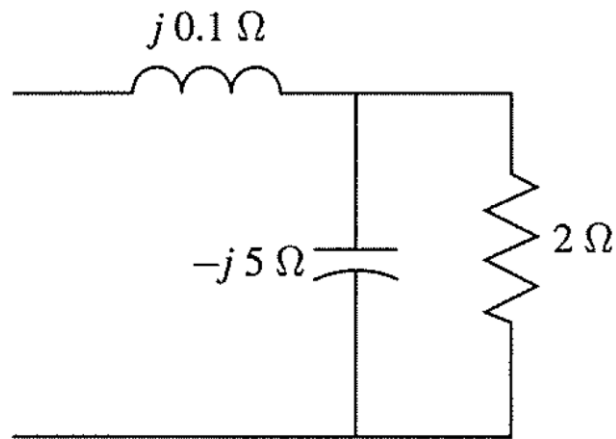


Синхронные машины

Семинар


Задание 1

Рассчитать комплексное сопротивление электрической цепи подключенной к синусоидальному напряжению 50Гц



Задание 2

Рассчитать ток $\bar{I}_1$ и $i_1(t)$ в цепи, если приложенное на терминалы напряжение имеет действующее значение 220В и частоту 50Гц.

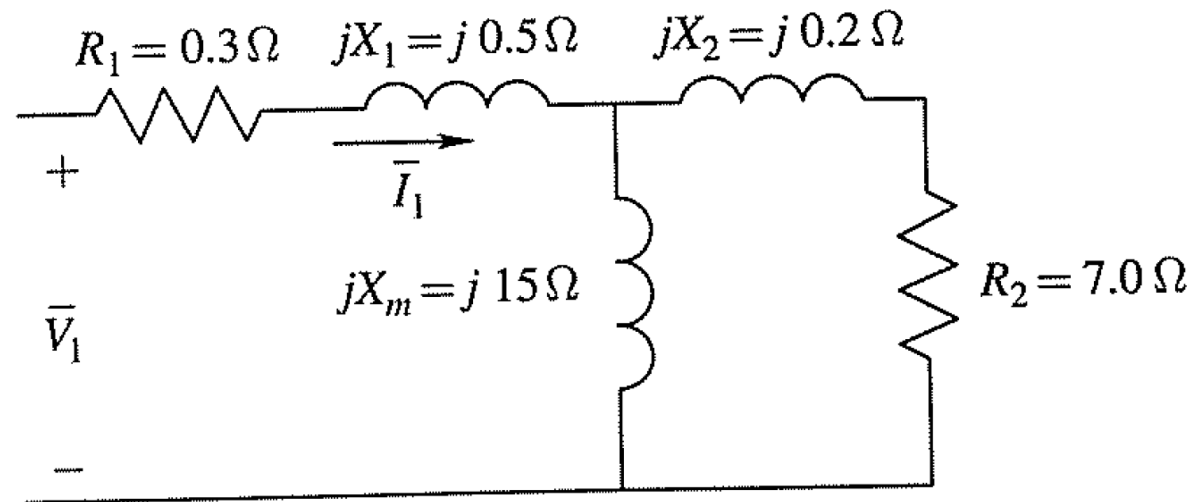

Задание 3

Дана 2х полюсная СМ с неявнополюсным ротором которая вращается со скоростью 3000 об\мин и имеет выходную мощность на валу 10кВт. Машина имеет следующие параметры: индуктивность статора 30мГн, сопротивление статора 0.1 Ом, действующее значение 3х фазного входного напряжения 220В, и действующее значение ЭДС возбуждения 150В. Требуется рассчитать мгновенное значение тока статора.

